## 5102АП1Т

# Четыре приёмника

Микросхема 5102АП1Т состоит из четырёх симметричных приёмников. Микросхема предназначена для межприборного обмена информацией. Корпус 16-выводной металлокерамический 402.16-32

#### Таблица истинности

Вход приемника	Вход управления	Вход тестовый	Выход приемника		
U <sub>ID</sub> ≥200 мВ	L	X	Н		
U <sub>ID</sub> ≤-200 мВ	L	X	L		
$U_{\rm ID}$ < $ \pm 200 $ MB	L	X	Неопределённое состояние		
X	Н	L	Н		
X	Н	Н	L		

#### Примечание

L – низкий уровень напряжения

Н – высокий уровень напряжения

X – любой уровень напряжения (Н или L)

 $U_{ID}$  – входное дифференциальное напряжение между прямыми входами 02, 04, 07, 09 и инверсными входами 01, 03, 06, 08

## Таблица назначения выводов

Номер вывода	Обозначение	Назначение		
01	$\overline{\mathrm{B1}}$	Вход инверсный приемника 1		
02	A1	Вход прямой приемника 1		
03	$\overline{\mathrm{B2}}$	Вход инверсный приемника 2		
04	A2	Вход прямой приемника 2		
05	GND	Общий вывод		
06	$\overline{\mathrm{B3}}$	Вход инверсный приемника 3		
07	A3	Вход прямой приемника 3		
08	$\overline{ m B4}$	Вход инверсный приемника 4		
09	A4	Вход прямой приемника 4		
10	C	Вход управления		
11	Y4	Выход приемника 4		
12	Y3	Выход приемника 3		
13	$U_{CC}$	Вывод питания от источника напряжения		
14	Y2	Выход приемника 2		
15	Y1	Выход приемника 1		
16	Intest	Вход тестовый		




## Таблица значений электрических параметров микросхемы

Наименование параметра, единица измерения,	Буквенное	Норма параметра		Температу
режим измерения	обозначение параметра	не менее	не более	ра среды, °С
Выходное напряжение высокого уровня, В,	U <sub>OH</sub>	2.4	4.0	25 ± 10
$U_{CC}=5 \text{ B} \pm 5 \%, I_{OH}=-1 \text{ mA}$		2.4	4.5	-60; 125
Выходное напряжение низкого уровня, B, $U_{CC}$ =5 B $\pm$ 5 %, $I_{OL}$ =3 мA	U <sub>OL</sub>	_	0.4	25 ± 10 -60; 125
Синфазное входное напряжение, B, U <sub>CC</sub> =4.75 B	U <sub>IC</sub>	-	1.0	25 ± 10
Входной ток высокого уровня по входу управления и тестовому входу, мкA, $U_{CC}$ =5 B $\pm$ 5 %, $U_{IH}$ = $U_{CC}$	$I_{\mathrm{IH}}$	-	80	25 ± 10
Входной ток низкого уровня по входу управления и тестовому входу, мкA, при $U_{CC}$ =5 B $\pm$ 5 %, $U_{IL}$ =0.4 B	$I_{ m IL}$	-100	-800	-60; 125
Ток потребления, мА,	$I_{CC}$	_	36	$25 \pm 10$
$U_{CC}$ =5.25 B, $U_{IL}$ =0.4 B		_	45	-60; 125
Время нарастания (спада) выходного сигнала, нс,	$t_{r}\left(t_{f}\right)$	-	8	$25 \pm 10$
$U_{CC}$ =4.75 B, $U_{IL}$ =0.4 B, $U_{ID}$ =200 мB, $f_{C}$ =10 МГц		-	10	-60; 125
Время задержки распространения при включении	t <sub>PHL</sub> (t <sub>PLH</sub> )	-	15	25 ± 10
(выключении), нс, $U_{CC}$ =4.75 B, $U_{ID}$ =200 мВ, $f_{C}$ =10 МГц		-	20	-60; 125


## Значения параметров предельно допустимых и предельных режимов

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Предельно- допустимый режим		Предельный режим	
единца измерения		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	$U_{CC}$	4.75	5.25	-	6.0
Входное напряжение высокого уровня по входам A1, A2, A3, A4 передатчика, В	$ m U_{IH}$	2.4	U <sub>cc</sub>	-	6.0
Входное напряжение низкого уровня по входам A1, A2, A3, A4 передатчика, В	$\mathrm{U}_{\mathrm{IL}}$	0	0.4	-0.5	-
$\overline{B}$ Входное напряжение по входам A и $\overline{B}$ приемника относительно вывода GND, $\overline{B}$	$U_{\rm I}$	1.0	4.5	-1.5	$U_{CC}$
Входное напряжение высокого уровня по входам С и Intest приемника, В	$\mathrm{U}_{\mathrm{IH}}$	2.4	U <sub>cc</sub>	-	6.0
Входное напряжение низкого уровня по входам С и Intest приемника, В	$\mathrm{U}_{\mathrm{IL}}$	0	0.4	-0.5	-
Входное дифференциальное напряжение приемника, В	$\mathrm{U}_{\mathrm{ID}}$	±0.2	±2.2	_	±5.5
Напряжение, подаваемое на выход микросхемы, В (в течение не более 10 мкс)	$U_{0}$	-	-	0	5.5
Частота входных сигналов передатчика при длительности фронта (спада) не более 3 нс, МГц	$f_{\mathrm{C}}$	-	10	-	-
Температура кристалла, °С	Tj	-	125	-	150



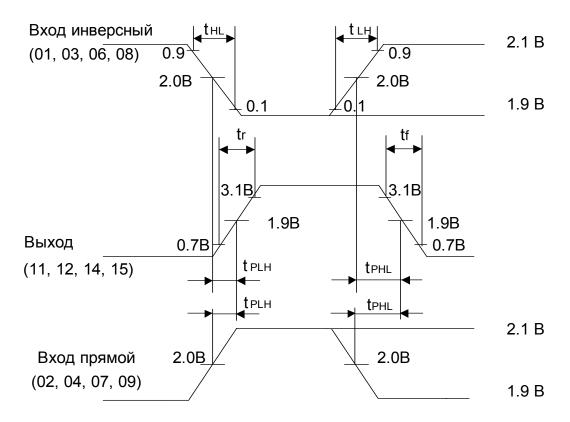


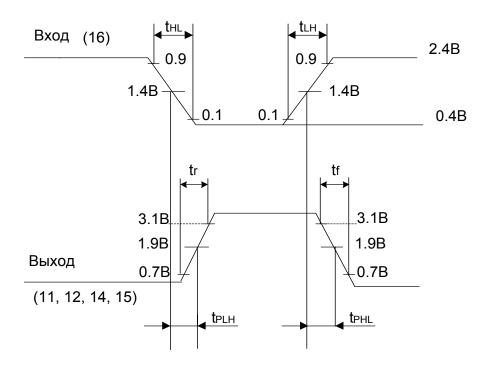Временная диаграмма микросхемы 5102АП1Т при измерении динамических параметров  $t_{\rm f},\,t_{\rm r},\,t_{\rm PHL},\,t_{\rm PHL}$ 



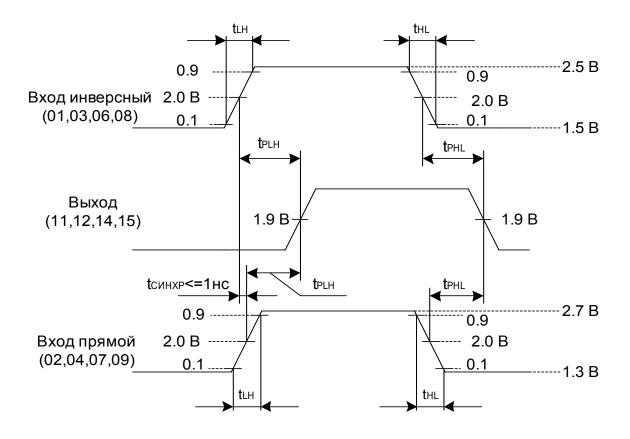Временная диаграмма микросхемы 5102АП1Т при измерении динамических параметров  $t_{\rm f},\,t_{\rm r},\,t_{\rm PHL},\,t_{\rm PHL}$  по тестовому входу





Временная диаграмма микросхемы 5102АП1Т при измерении синфазного входного напряжения  $U_{IC}$